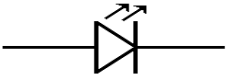
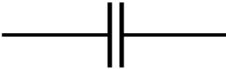
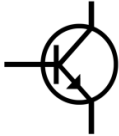


Antwoordformulier voor oplossingen Secret Boxes Electronics 114212		Oplossingen intekenen in onderstaande vakken 1 t/m 8.	Score
Teken rechts de juiste oplossing van het aansluitschema van iedere box met gebruikmaking van onderstaande symbolen.		Oplossing box 1	
		Oplossing box 2	
Symbolen	Betekenis		
	Voeding = / ~	Oplossing box 3	
	Lamp	Oplossing box 4	
	Schakelaar	Oplossing box 5	
	LED	Oplossing box 6	
	Weerstand	Oplossing box 7	
	LDR-weerstand	Oplossing box 8	
	Condensator		
	Transistor		
Naam:			
Klas:			